



概述


H 7806 系列为 3 端正稳压电路,TO-220 封装,能提供多种固定的输出电压,应用范围广。内含过流、过热和过载保护电路。带散热片时,输出电流可达 1A。虽然是固定稳压电路,但使用外接元件,可获得不同的电压和电流。

主要特点

- 输出电流可达 1A
- 输出电压有: 6V
- 过热保护
- 短路保护
- 输出晶体管 SOA 保护

外形图及引脚排列

TO-220

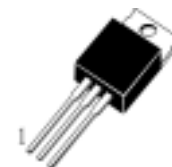


- 1—输入, INPUT
2—地, GND
3—输出, OUTPUT

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

V_I ——输入电压($V_O=5\sim 18\text{V}$).....	35V
$R_{\theta JC}$ ——热阻(结到壳).....	5 $^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$ ——热阻(结到空气).....	65 $^\circ\text{C}/\text{W}$
T_{OPR} ——工作结温范围.....	0~125
T_{STG} ——贮存温度范围.....	-65~150

功能框图

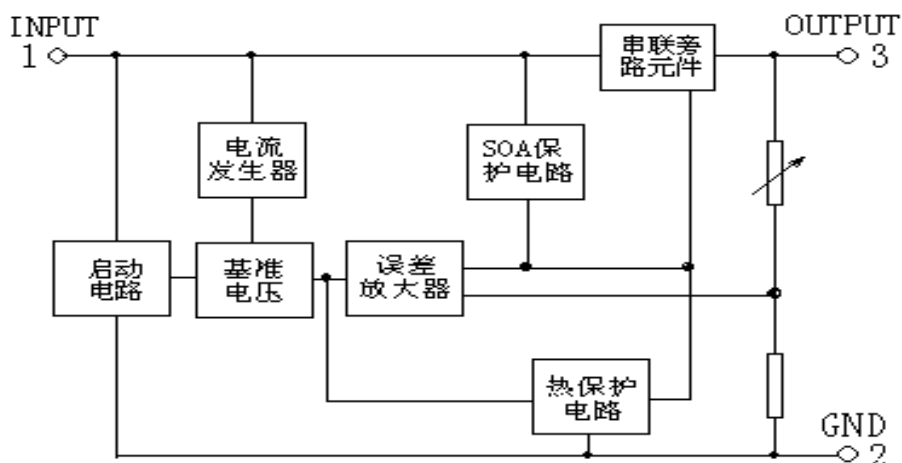



(参见测试电路，除非另有说明， $0 \leq T_J \leq 125$ ， $I_O=500\text{mA}$ ， $V_I=11\text{V}$ ， $C_I=0.33\mu\text{F}$ ， $C_O=0.1\mu\text{F}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
V_O	输出电压	5.75	6.0	6.25	V	$T_J=25$
		5.7	6.0	6.3		$5.0\text{mA} \leq I_O \leq 1.0\text{A}$ ， $P_D \leq 15\text{W}$ ， $8.0\text{V} \leq V_I \leq 21\text{V}$
ΔV_O	电压调整率*		5.0	120	mV	$T_J=25$ ， $8\text{V} \leq V_I \leq 25\text{V}$
			1.5	60		$T_J=25$ ， $9\text{V} \leq V_I \leq 13\text{V}$
ΔV_O	负载调整率*		9	120	mV	$T_J=25$ ， $5.0\text{mA} \leq I_O \leq 1.5\text{A}$
			3	60		$T_J=25$ ， $250\text{mA} \leq I_O \leq 750\text{mA}$
I_Q	静态电流		5.0	8	mA	$T_J=25$
ΔI_Q	静态电流变化率			0.5	mA	$5\text{mA} \leq I_O \leq 1.0\text{A}$
				1.3		$8\text{V} \leq V_I \leq 25\text{V}$
$\Delta V_O / \Delta T$	输出电压温度系数		-0.8		mV/	$I_O=5\text{mA}$
V_N	输出噪声电压		45		μV	$T_A=25$ ， $10\text{Hz} \leq f \leq 100\text{kHz}$
RR	纹波抑制比	59	75		dB	$f=120\text{Hz}$ ， $9\text{V} \leq V_I \leq 19\text{V}$
V_D	下降电压		2		V	$I_O=1\text{A}$ ， $T_J=25$
R_O	输出阻抗		19		m Ω	$f=1\text{kHz}$
I_{SC}	短路电流		250		mA	$V_I=35\text{V}$ ， $T_A=25$
I_{PK}	峰值电流		2.2		A	$T_J=25$



测试电路

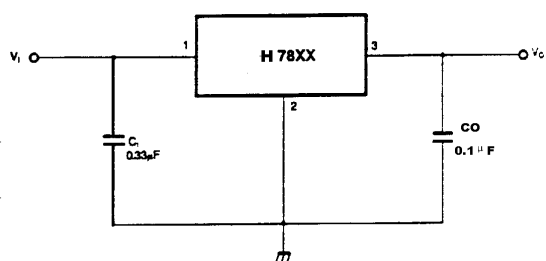


图 1、DC 参数测试

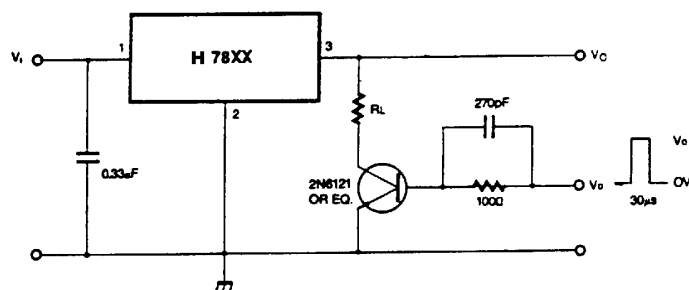


图 2、负载调整率测试

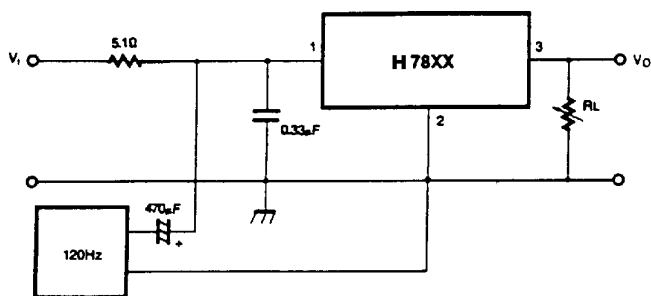


图 3、纹波抑制比测试

应用电路

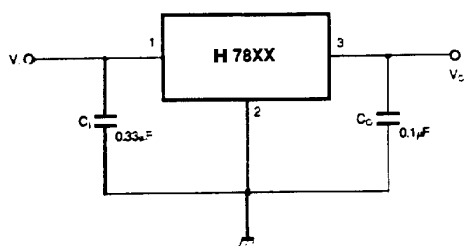


图 4、固定输出稳压器


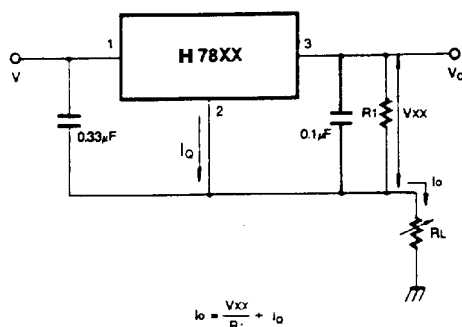


图 5、恒流源

注：

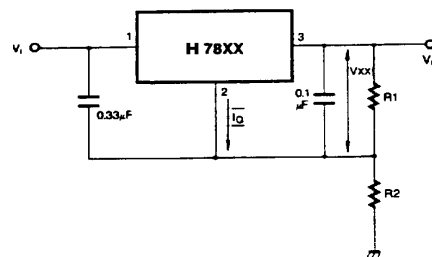- 1) 输出电压对应于“XX”值。输入电压，即使是纹波电压中的低值点，都必须高于所需输出电压 2V 以上。
- 2) 当稳压器远离电源滤波器时，要求用 C_1 。
- 3) C_o 可改善稳定性和瞬态响应。



$$I_{R1} \geq 5 I_Q$$

$$V_o = V_{XX} (1 + R_2/R_1) + I_Q R_2$$

图 6、提高输出电压电路



应用电路(续)

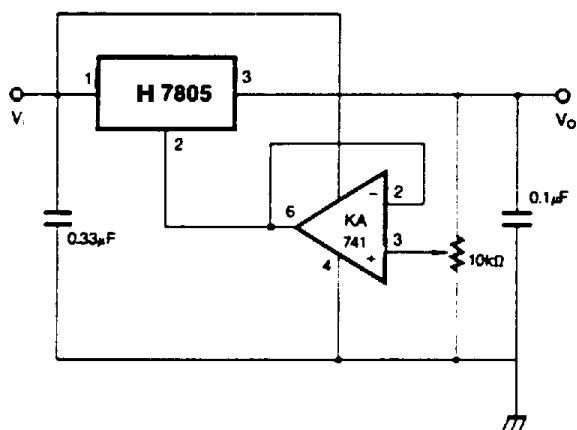


图 7、可调整输出稳压器(7~30V)

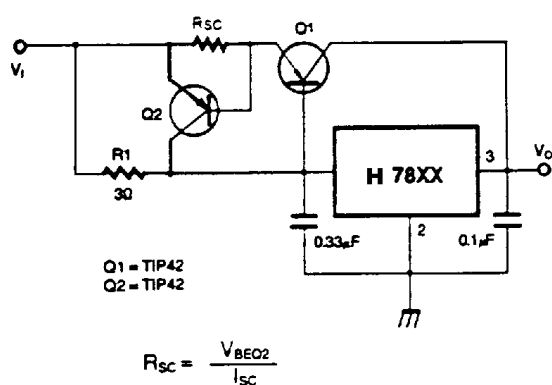


图 9、带短路保护的大电流输出

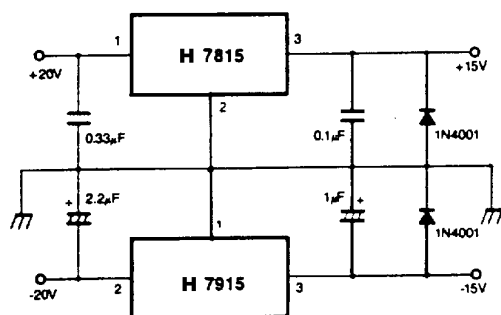


图 11、分离电源(±15V-1A)

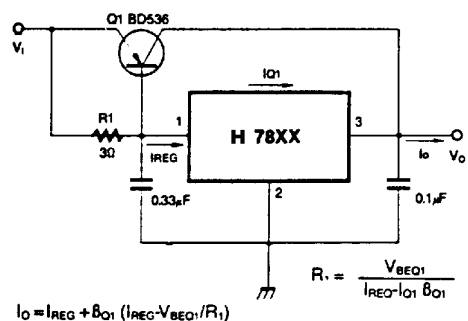


图 8、大电流稳压器

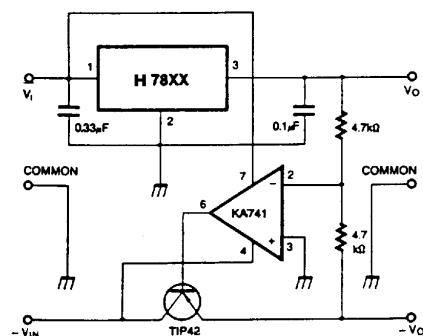


图 10、跟踪稳压器

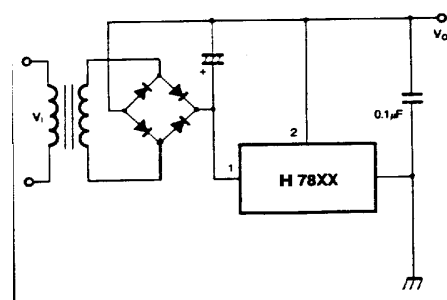


图 12、负输出电压电路


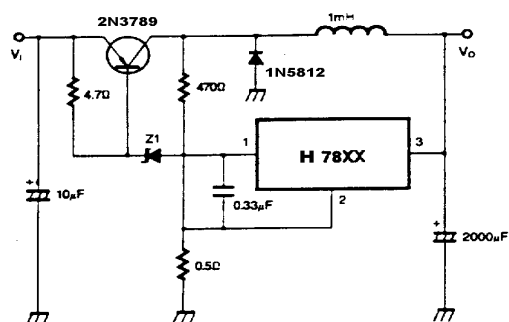


图 13、开关稳压器

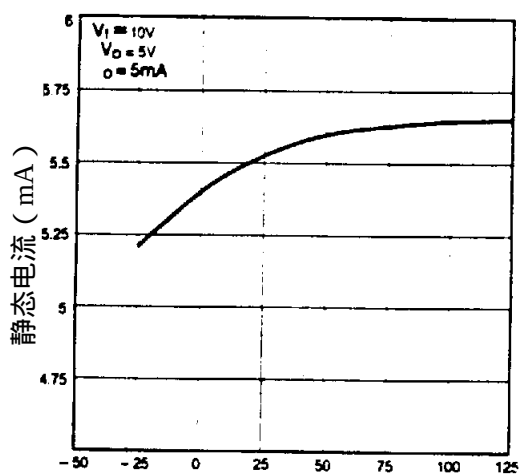


典型特性曲线


静态电流



峰值输出电流

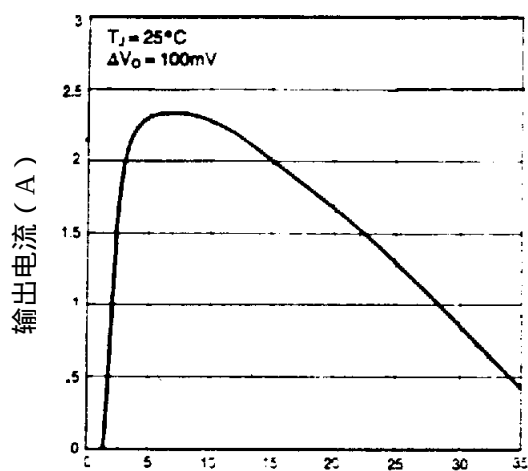

输出电压

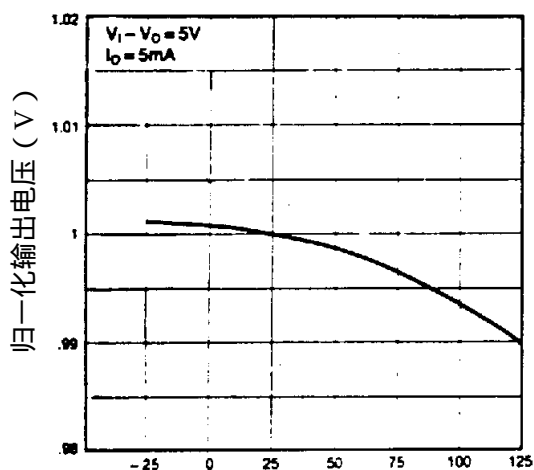

静态电流

